

Практическая работа №1

Составить схему замещения и изобразить граф электрической сети.
Номер рисунка соответствует последней цифре в номере зачетки.

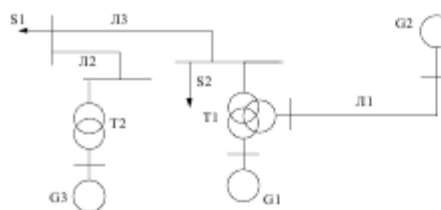


Рисунок 0

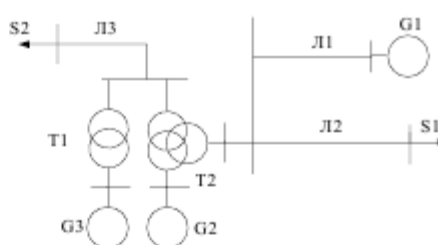


Рисунок 1

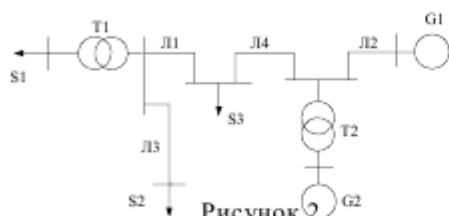


Рисунок 2

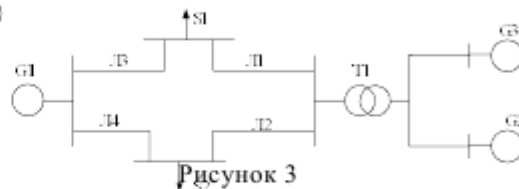


Рисунок 3

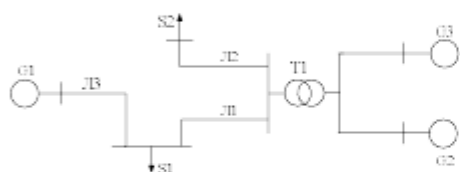


Рисунок 4

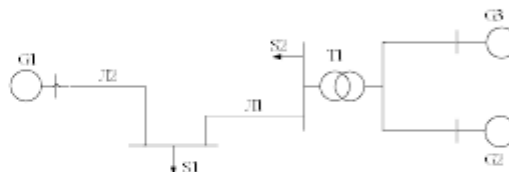


Рисунок 5



Рисунок 6

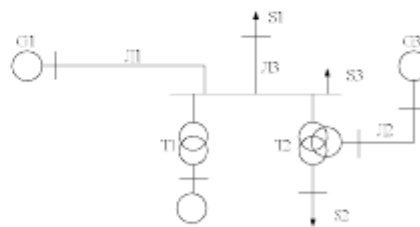


Рисунок 7

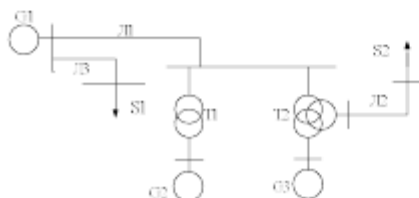


Рисунок 8

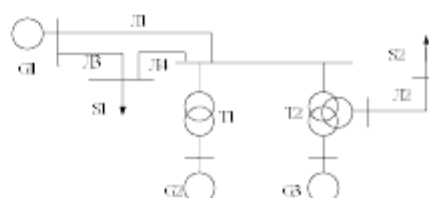


Рисунок 9